

1) *sll* → Shift Left Logic
 Tipo R → *sll rd, rt, shamt*
 $(rd) = (rt) \ll \text{shamt}$
 (rs=0, ignored)

Tipo R: 31:26 OPCODE 25:21 RS 20:16 RT 15:11 RD 10:6 **shamt** 5:0 Function

 


Figura 1 - Datapath single-cycle

ALUOp _{1:0}	Funct _{5:0}	ALUControl _{2:0}
00	XXXXXX	010 (Add)
01	XXXXXX	110 (Subtract)
10	100000 (add)	010 (Add)
10	100010 (sub)	110 (Subtract)
10	100100 (and)	000 (And)
10	100101 (or)	001 (Or)
10	101010 (slt)	111 (SlT)

Tabela II - Descodificador da ALU

sll → Shift Left Logic
 Tipo R → *sll rd, rt, shamt*
 $(rd) = (rt) \ll \text{shamt}$
 (rs=0, ignored)

Tipo R → 10

000 000 (sll) 100 (sll)

Tipo R:

31:26 OPCODE 25:21 RS 20:16 RT 15:11 RD 10:6 **shamt** 5:0 Function


 


Figura 2 - Datapath multicyle

 

2) Lui Tipo I → *Load Upper Immediate* ⇒ *Carrregar uma constante de 16 bits nos bits 16 a 31 de um registro de 32 bits.*
 lui rt, imm
 $rt = (imm16) \ll 16$
 Tipo I → OPCODE RS RT imm16: etc ou endereço

 


Figura 1 - Datapath single-cycle

ALUOp _{1:0}	Funct _{5:0}	ALUControl _{2:0}
00	XXXXXX	010 (Add)
01	XXXXXX	110 (Subtract)
10	100000 (add)	010 (Add)
10	100010 (sub)	110 (Subtract)
10	100100 (and)	000 (And)
10	100101 (or)	001 (Or)
10	101010 (slt)	111 (Slit)

Tabela II - Descodificador da ALU

lui rt, imm
 $rt = (imm16) \ll 16$


 


Figura 2 - Datapath multicyle

 

Tipo 3
4

ori rt, rs, imm16

Zero Extended

Opcode | rs | rt | imm16

 


Figura 1 - Datapath single-cycle

ALUOp _{1:0}	Funct _{5:0}	ALUControl _{2:0}
00	XXXXXX	010 (Add)
01	XXXXXX	110 (Subtract)
10	100000 (add)	010 (Add)
10	100010 (sub)	110 (Subtract)
10	100100 (and)	000 (And)
10	100101 (or)	001 (Or)
10	101010 (slt)	111 (Slit)
11	XXXXXX	001

Tabela II - Descodificador da ALU

 


Figura 2 - Datapath multicyle

3) Ori → Or immediate

Ori rt, rs, imm

zero-extended!

Tipo I: opcode RS RT imm16: cte ou endereço

 


Figura 1 - Datapath single-cycle

ALUOp _{1:0}	Funct _{5:0}	ALUControl _{2:0}
00	XXXXXX	010 (Add)
01	XXXXXX	110 (Subtract)
10	100000 (add)	010 (Add)
10	100010 (sub)	110 (Subtract)
10	100100 (and)	000 (And)
10	100101 (or)	001 (Or)
10	101010 (slt)	111 (Slt)
11	XXXXXX	001 (OR)

Tabela II - Descodificador da ALU

Ori → Or immediate

Ori rt, rs, imm

zero-extended!

Tipo I → 11

 






Figura 2 - Datapath multicyle

S0: Fetch

S1: Decode

S2: Execute

S3: Write Back

    

- 4) Tipo I) Sign Extended
 $slti\ rt, rs, imm \rightarrow$ set less than immediate
 . Compara rs com o valor do imediato
 . Se RS for menor $\rightarrow rt=1$
- Tipo I: OPCODE RS RT imm16: cte ou endereço

 


Figura 1 - Datapath single-cycle

$ALUOp_{1:0}$	$Func_{5:0}$	$ALUControl_{2:0}$
00	XXXXXX	010 (Add)
01	XXXXXX	110 (Subtract)
10	100000 (add)	010 (Add)
10	100010 (sub)	110 (Subtract)
10	100100 (and)	000 (And)
10	100101 (or)	001 (Or)
10	101010 (slt)	111 (Slit)
11	xxx.xxx	11 (Set)

Tabela II - Descodificador da ALU


 


Figura 2 - Datapath multicyle

 

5) Tipo R jr → jr vs jump register
 Desvio incondicional para o endereço contido no registro. (Pega novo endereço e coloca-o no PC+4)!

Exemplo: jr \$ra

 


Figura 1 - Datapath single-cycle

ALUOp _{1:0}	Funct _{5:0}	ALUControl _{2:0}
00	XXXXXX	010 (Add)
01	XXXXXX	110 (Subtract)
10	100000 (add)	010 (Add)
10	100010 (sub)	110 (Subtract)
10	100100 (and)	000 (And)
10	100101 (or)	001 (Or)
10	101010 (slt)	111 (Slt)
10	001000 (jr)	010 (Add)

Tabela II - Descodificador da ALU


 


Figura 2 - Datapath multicyle

 

6) Tipo J →

j label → jump
Salto incondicional para um endereço específico //



$$JTA = (PC+4)_{31:28} : (Imm_{26} \ll 2)$$

Tenho q colocar no PC!

 


Figura 1 - Datapath single-cycle

ALUOp _{1:0}	Funct _{5:0}	ALUControl _{2:0}
00	XXXXXX	010 (Add)
01	XXXXXX	110 (Subtract)
10	100000 (add)	010 (Add)
10	100010 (sub)	110 (Subtract)
10	100100 (and)	000 (And)
10	100101 (or)	001 (Or)
10	101010 (slt)	111 (Slt)

Tabela II - Descodificador da ALU

$$JTA = (PC+4)_{31:28} : (Imm_{26} \ll 2) \rightarrow PC'$$

Cálculo feito pela ALU

 


Figura 2 - Datapath multicyle

S0: Fetch

Instruction Fetch
• $PC' = PC + 4$

S1: Decode

Instruction Decode
• $JTA = (PC+4) + SignImm \ll 2$

S2: Execute

$PCSrc = 10$
 $PCWrite = 1$

Tipo I
↳

j al imm 26

Opcode | imm 26

- $JTA = (PC + 4) : (imm26 \ll 2)$
- $\$ra = (PC + 4)$

 


Figura 1 - Datapath single-cycle

ALUOp _{1:0}	Funct _{5:0}	ALUControl _{2:0}
00	XXXXXX	010 (Add)
01	XXXXXX	110 (Subtract)
10	100000 (add)	010 (Add)
10	100010 (sub)	110 (Subtract)
10	100100 (and)	000 (And)
10	100101 (or)	001 (Or)
10	101010 (slt)	111 (Slit)

Tabela II - Descodificador da ALU


 


Figura 2 - Datapath multicyle

 

7) Jal → Tipo J : jal label
jump and link

jump → JTA = (PC+4)_{31:28} : (Imm26 << 2)
and link → \$RA = (PC+4)
Onde vou escrever o que vou escrever!

 


Figura 1 - Datapath single-cycle

ALUOp _{1:0}	Funct _{5:0}	ALUControl _{2:0}
00	XXXXXX	010 (Add)
01	XXXXXX	110 (Subtract)
10	100000 (add)	010 (Add)
10	100010 (sub)	110 (Subtract)
10	100100 (and)	000 (And)
10	100101 (or)	001 (Or)
10	101010 (slt)	111 (Slt)

Tabela II - Descodificador da ALU

jump → JTA = (PC+4)_{31:28} : (Imm26 << 2)
and link → \$RA = (PC+4)
Onde vou escrever o que vou escrever!

 


Figura 2 - Datapath multicyle

